 


▪ Carlos Omar Ramos Linares,  
Leonardo Juan Ramírez López  
y Edward Paul Guillén Pinto ▪

# **Circuitos digitales básicos con énfasis en telecomunicaciones**



  
Editorial  
Neogranadina

Catalogación en la publicación – Biblioteca Nacional de Colombia

Ramos Linares, Carlos Omar

Circuitos digitales básicos con énfasis en telecomunicaciones / Carlos Omar Ramos Linares, Leonardo Juan Ramírez López y Edward Paul Guillén Pinto. -- Bogotá : Universidad Militar Nueva Granada, 2019.

P.

Incluye datos curriculares de los autores.

ISBN 978-958-8795-82-9 -- 978-958-8795-83-6 (digital)

1. Circuitos integrados digitales 2. Comunicaciones digitales  
3. Electrónica digital I. Ramírez López, Leonardo Juan II. Guillén Pinto, Edward Paul III.  
Título

CDD: 621.3815ed. 23

CO-BoBN- a1049763

**Circuitos digitales básicos con énfasis en telecomunicaciones**

© Carlos Omar Ramos Linares

© Leonardo Juan Ramírez López

© Edward Paul Guillén Pinto

© Universidad Militar Nueva Granada

Colección Docencia

© Vicerrectoría de Investigaciones

© Editorial Neogranadina

Bogotá, Colombia

[editorial.neogranadina@unimilitar.edu.co](mailto:editorial.neogranadina@unimilitar.edu.co)



Introducción a la dinámica de sistemas en la ingeniería industrial

© Fernando González Becerra

© Universidad Militar Nueva Granada

Colección Docencia

© Vicerrectoría de Investigaciones

© Editorial Neogranadina

Bogotá, Colombia

[editorial.neogranadina@unimilitar.edu.co](mailto:editorial.neogranadina@unimilitar.edu.co)

▪ Carlos Omar Ramos Linares,  
Leonardo Juan Ramírez López  
y Edward Paul Guillén Pinto ▪

# **CIRCUITOS DIGITALES BÁSICOS CON ÉNFASIS EN TELECOMUNICACIONES**

**Cómo citar:**

**APA:**

Ramos Linares, C. O., Guillén Pinto, E., y Ramírez López, L. (2019). *Circuitos digitales básicos con énfasis en telecomunicaciones*. Bogotá: Editorial Neogranadina.

**MLA:**

Ramos Linares, Carlos Omar, Edward Paul Guillén Pinto y Leonardo Juan Ramírez López. *Circuitos digitales básicos con énfasis en telecomunicaciones*. Bogotá: Editorial Neogranadina, 2019.

**Chicago:**

Ramos Linares, Carlos Omar, Edward Paul Guillén Pinto y Leonardo Juan Ramírez López. *Circuitos digitales básicos con énfasis en telecomunicaciones*. Colección Docencia. Bogotá: Editorial Neogranadina, 2019.



# Circuitos digitales básicos con énfasis en telecomunicaciones

Carlos Omar Ramos Linares\*, Leonardo Juan Ramírez López\*\* y Edward Paul Guillén Pinto\*\*\*

**RESUMEN** Este libro se propone ser una guía para las asignaturas sobre circuitos digitales, electrónica digital y comunicaciones digitales de los primeros semestres de ingeniería. Tiene un énfasis en los sistemas de comunicaciones y está acompañado de múltiples ejercicios prácticos, dirigidos a estudiantes técnicos, tecnólogos y profesionales. Además, ofrece una breve explicación y diferenciación de los sistemas analógicos y digitales, así como un repaso sobre los diferentes sistemas numéricos, los sistemas de conversión y los conceptos relacionados con unidades y normas. Asimismo, el libro abarca los principios de la aritmética binaria y analiza los principios básicos de los circuitos digitales y los principios electrónicos de utilidad para las prácticas.

## **PALABRAS CLAVE**

comunicaciones digitales; circuitos; sistemas digitales; teoría en comunicaciones.

**DOI: <http://dx.doi.org/10.18359/rcin.1671>**

---

\* Profesor asociado e investigador junior por Colciencias de la Universidad Militar Nueva Granada.  
Contacto: carlos.ramos@unimilitar.edu.co.

\*\* Profesor titular, investigador asociado por Colciencias y líder del grupo de investigación en  
Telemedicina de la Universidad Militar Nueva Granada.  
Contacto: leonardo.ramirez@unimilitar.edu.co.

\*\*\* Profesor asociado, investigador asociado por Colciencias, líder del grupo de investigación en  
Seguridad y Comunicaciones y director del programa de Ingeniería en Telecomunicaciones de la  
umng. Contacto: edward.guillen@unimilitar.edu.co.



# Basic Digital Circuits with Emphasis on Telecommunications

Carlos Omar Ramos Linares\*, Leonardo Juan Ramírez  
López\*\* y Edward Paul Guillén Pinto\*\*\*

**ABSTRACT** This book intends to be a guide for subjects on digital circuits, digital electronics, and digital communications in the first semesters of engineering. It emphasizes communication systems—accompanied by multiple practical exercises—, aimed at technical students, technologists, and professionals. It offers a brief explanation and differentiation of analog and digital systems and a review of various numerical systems, conversion systems and concepts related to units and standards. It also covers the principles of binary arithmetic and analyzes the basic principles of digital circuits and the electronic principles that are useful for practice.

## KEYWORDS

digital communications; circuits; digital systems; theory of communications.

**DOI:** <http://dx.doi.org/10.18359/rcin.1671>

---

\*Full-time Professor at Universidad Militar Nueva Granada.

E-mail: fernando.gonzalez@unimilitar.edu.co.

# Contenido





Introducción	45
1. Sistemas analógicos y digitales	49
Ejercicios	57
2. Sistemas numéricos	59
Sistema decimal	62
Sistema binario	62
Sistema octal	64
Sistema hexadecimal	65
Convertir un número de base 10 en otro sistema	66
Conversión entre sistemas	69
Conceptos relacionados con el sistema binario	70
Bit	70
Byte	71
Clasificación de palabra ( <i>Word</i> )	71
Formato IEEE 754 para punto flotante	71
Uso de hojas de cálculo en aritmética binaria	74
Comandos usados para la conversión	74
Calculadora de programador	79
Ejercicios	81
3. Aritmética binaria	85
Suma binaria	87
Resta binaria	89
Complemento de un número	90
Complemento a 2 de un número binario	92

Resta usando el complemento a 2	92
Producto binario	93
División binaria	95
Ejercicios	99
4. Circuitos básicos para digitales	103
Múltiplos y submúltiplos	105
Conceptos	106
Voltaje	106
Corriente	106
Resistencia	106
Ley de Ohm	106
Frecuencia	106
Periodo	107
Elementos básicos en electrónica	107
Resistencia	107
Condensador	109
Diodo	109
Diodo emisor de luz (LED)	110
Interruptor DIP	112
El transistor como interruptor	113
Relevos	116
Optosensores	117
Uso de la <i>protoboard</i>	120
Laboratorio generador del sistema binario	121
Ejercicios	123
5. Códigos binarios	127
Código binario de representación decimal (BCD natural)	129
Código reflejado o de Gray	130
Código de exceso 3	131
Códigos alfanuméricos	132

Código ASCII ( <i>American Standard Code for Information Interchange</i> )	133
Formato Unicode	135
Códigos de paridad	135
Código de paridad impar	135
Código de paridad par	136
Corrector de errores	137
Ejercicios	141
6. Compuertas lógicas	147
Lógica binaria	149
Compuerta AND	150
Compuerta OR	152
Compuerta YES (búfer)	154
Compuerta NOT (inversor)	156
Compuerta NAND (NO AND)	157
Compuerta NOR	159
Compuertas lógicas en circuitos integrados	160
Consideraciones sobre las compuertas	162
Ejercicios	163
7. Funciones lógicas	167
Implementación de funciones	169
Circuito de entrada	171
Circuito lógico	171
Circuito de salida	172
Montaje del circuito en la <i>protoboard</i>	173
Compuerta OR exclusiva (OR-EX)	175
Compuerta NOR exclusiva (NOR-EX)	178
Ejercicios	181

8. Álgebra de Boole	185
Propiedades básicas	187
Ley asociativa	188
Ley conmutativa	188
Identidades	189
Ley distributiva	190
Absorción	191
Teorema de involución	191
Teorema de DeMorgan	191
Simplificación de funciones	193
Componentes y complementos de una función	196
Términos de una función	196
Mintérminos	197
Maxtérminos	200
Compuertas con álgebra de Boole	200
Implementación de funciones con NAND y NOR	203
Funciones solo con compuertas NOR	203
Funciones solo con compuertas NAND	207
Ejercicios	211
9. Mapas de Karnaugh	215
Geometría de los MK	217
Aplicación de funciones en MK	218
Consideraciones del MK	220
Reglas para simplificar	222
Explicación de la simplificación del MK	224
Condiciones <i>no importa</i>	226
Mapas de Karnaugh para OR-EX	227
Implementación con maxtérminos	228
Mapas de Karnaugh para 5 variables	231
Ejercicios	235

10. Lógica combinacional	239
Reglas del diseño	242
Sumador medio	242
Sumador completo	244
Circuito integrado sumador de 4 bits 74LS83	245
Restador medio	247
Restador completo	248
Conversores de código	250
Conversor de código binario a código de Gray	250
Conversor de código BCD natural a código BCD Aiken	253
Visualizadores ( <i>displays</i> ) alfanuméricos	255
<i>Displays</i> de 7 segmentos	255
<i>Displays</i> de 14 y 16 segmentos	257
Diseño de un decodificador con <i>displays</i>	257
Decodificadores comerciales de código BCD a <i>displays</i> de 7 segmentos	261
Otros ejemplos de la lógica combinacional	262
Ejercicios	267
11. Bloques de la lógica combinacional	271
Decodificadores	273
Demultiplexores (DMUX)	277
Multiplexores (MUX)	279
Codificadores ( <i>encoders</i> )	285
Ejercicios	289
12. Lógica secuencial	293
Multivibradores	296
<i>Flip-flop</i> RS (FF RS)	296
FF RS con compuertas NAND	296
FF RS con compuertas NOR	300
Diseño de un FF con entradas de control	301

Ecuación de estado del FF RS	302
Tabla de excitación del FF RS	304
<i>Flip-flop</i> data (FF D)	305
Ecuación de estado del FF D	306
Tabla de excitación del FF D	306
<i>Flip-flop</i> JK (FF JK)	307
Ecuación de estado del FF JK	307
Tabla de excitación del FF JK	308
Generadores de pulsos	309
Oscilador de onda cuadrada con Amp Op	309
Circuito integrado LM555	312
Circuito astable	313
Circuito monoestable	316
Lógica secuencial asíncrona	317
Contador binario con FF D	318
Contador binario con JK	320
El integrado 74LS93 - contador binario programable	321
Lógica secuencial síncrona	325
Secuenciadores	326
Contadores síncronos	330
Registros	331
Aplicaciones de la lógica secuencial	333
Tacómetro	334
Dado digital	339
Motor paso a paso	342
Ejercicios	349
Referencias	353
Índice analítico	359

# Índice de tablas y figuras





# Figuras

<b>Figura 1.1.</b> Representación de un sistema.	52
<b>Figura 1.2.</b> Conversión de una señal continua en discreta. En la figura: a) señal continua; b) conversor; c) señal discreta escalonada; d) señal binaria.	52
<b>Figura 1.3.</b> Gráfica correspondiente a la ecuación 1.1.	53
<b>Figura 1.4.</b> Proceso de una señal que va de análoga a digital en un sistema de comunicación: a) fuente de información que genera una señal análoga; b) señal analógica; c) sistema conversor de digital a analógico; d) señal digitalizada serial; e) señal de radio digital viajando hacia el receptor; f) receptor conversor analógico digital; g) señal digital serializada en receptor; h) parlante que convierte a señal análoga; i) destino.	54
<b>Figura 1.5.</b> Ejemplo de una aplicación con un sistema digital controlado para posicionar una antena.	55
<b>Figura 2.1.</b> Ejercicios de conversión en una hoja de cálculo.	75
<b>Figura 2.2.</b> Ejemplo del uso de funciones lógicas en una hoja de cálculo.	76
<b>Figura 2.3.</b> Hoja de cálculo de Google Docs que muestra la conversión de decimal a binario.	77

<b>Figura 2.4.</b> Hoja de cálculo de Excel que muestra la función para convertir de decimal a binario.	77
<b>Figura 2.5.</b> Conversión del número de una celda a otros sistemas binarios en Excel.	78
<b>Figura 2.6.</b> Presentación del caso anterior en Google Docs.	78
<b>Figura 2.7.</b> Aspecto visual de la presentación de la hoja de cálculo en OpenOffice.	78
<b>Figura 2.8.</b> Aspecto visual de las calculadoras de Windows: a) científica, b) programador de Windows 7, c) programador de Windows 10.	79
<b>Figura 3.1.</b> Componentes de una suma.	88
<b>Figura 4.1.</b> Aspecto físico de las resistencias y su símbolo.	107
<b>Figura 4.2.</b> Código de colores para las resistencias y ejemplos.	108
<b>Figura 4.3.</b> Valores numéricos para las resistencias.	108
<b>Figura 4.4.</b> Aspecto de algunos tipos de condensadores y sus símbolos.	109
<b>Figura 4.5.</b> Tres presentaciones comerciales del diodo y su símbolo.	110
<b>Figura 4.6.</b> Aspecto de un LED y su respectivo símbolo. Las flechas señalan cómo reconocer el cátodo.	110
<b>Figura 4.7.</b> Circuito para un LED con las variables necesarias para el cálculo de la resistencia.	111
<b>Figura 4.8.</b> a) Aspecto de un <i>dipswitch</i> de 8 interruptores y b) su símbolo.	113
<b>Figura 4.9.</b> Circuitos generadores de 1s y 0s: a) inversor y b) no inversor.	113
<b>Figura 4.10.</b> Diferentes presentaciones del transistor y sus símbolos.	114

<b>Figura 4.11.</b> Esquema de presentación de los terminales del transistor con respecto a sus valores resistivos.	114
<b>Figura 4.12.</b> Procedimiento para determinar los terminales de un transistor usando un multímetro digital (DMM). a) Identificación del colector; b) identificación del emisor, con mayor valor. La base es el terminal común.	115
<b>Figura 4.13.</b> Analogía entre a) un interruptor activado manualmente y b) un transistor como conmutador.	116
<b>Figura 4.14.</b> Relevó: a) aspecto físico, b) composición interna y c) símbolo.	116
<b>Figura 4.15.</b> Uso del relevó, comandado por un transistor para encender una lámpara.	117
<b>Figura 4.16.</b> a) Aspecto físico de un optoacoplador con fototransistor y b) su símbolo.	118
<b>Figura 4.17.</b> Uso del fototransistor como generador de 1s y 0s.	118
<b>Figura 4.18.</b> Uso del fototransistor para encender una luz con una linterna.	119
<b>Figura 4.19.</b> a) Aspecto de una fotorresistencia y b) su símbolo.	119
<b>Figura 4.20.</b> Uso de la fotorresistencia como detector de oscuridad para encender luces.	120
<b>Figura 4.21.</b> Aspecto físico de la <i>protoboard</i> en el que se muestra cómo están interconectados los agujeros de inserción de elementos.	120
<b>Figura 4.22.</b> Montaje del circuito detector de oscuridad con LDR.	121
<b>Figura 4.23.</b> Práctica del sistema binario usando generadores de 1s y 0s.	122
<b>Figura 4.24.</b> Resistencias para el ejercicio 1.	123

<b>Figura 4.25.</b> Circuitos para el ejercicio 4.	123
<b>Figura 4.26.</b> Circuito para el ejercicio 5.	124
<b>Figura 4.27.</b> Circuito para el ejercicio 6.	124
<b>Figura 4.28.</b> Circuito con LDR para el ejercicio 7.	124
<b>Figura 4.29.</b> Circuito para el ejercicio 8.	124
<b>Figura 5.1.</b> Disco que contiene el código de Gray para controlar la rotación de un eje.	131
<b>Figura 6.1.</b> Definición de los niveles de voltaje para los estados lógicos en los circuitos.	150
<b>Figura 6.2.</b> Circuito eléctrico que representa una compuerta AND de dos entradas.	151
<b>Figura 6.3.</b> Compuerta AND: a) símbolo estándar, b) símbolo normalizado y c) funciones lógicas.	151
<b>Figura 6.4.</b> Comportamiento de una compuerta AND con muchas entradas.	152
<b>Figura 6.5.</b> Circuito eléctrico que representa una compuerta OR de dos entradas.	153
<b>Figura 6.6.</b> Compuerta OR: a) símbolo estándar, b) símbolo normalizado y c) funciones lógicas.	153
<b>Figura 6.7.</b> Comportamiento de una compuerta OR con muchas entradas.	154
<b>Figura 6.8.</b> Circuito eléctrico que representa una compuerta YES.	155
<b>Figura 6.9.</b> Compuerta YES: a) símbolo estándar, b) símbolo normalizado y c) funciones lógicas.	155
<b>Figura 6.10.</b> Uso del búfer como refuerzo de corriente para alimentar otros circuitos.	156

<b>Figura 6.11.</b> Circuito que muestra el comportamiento del inversor.	156
<b>Figura 6.12.</b> Compuerta NOT: a) símbolo estándar, b) símbolo normalizado y c) funciones lógicas.	157
<b>Figura 6.13.</b> Circuito eléctrico que representa una compuerta NAND de dos entradas.	157
<b>Figura 6.14.</b> Compuerta NAND: a) símbolo estándar, b) símbolo normalizado y c) funciones lógicas.	158
<b>Figura 6.15.</b> Circuito eléctrico que representa una compuerta NOR de dos entradas.	159
<b>Figura 6.16.</b> Compuerta NOR: a) símbolo estándar, b) símbolo normalizado y c) funciones lógicas.	159
<b>Figura 6.17.</b> Paquetes de encapsulamiento de circuitos integrados.	161
<b>Figura 6.18.</b> Disposición de los terminales de las compuertas en los circuitos integrados, con su respectiva denominación comercial.	161
<b>Figura 6.19.</b> Trama del ejercicio 1.	163
<b>Figura 6.20.</b> Compuerta AND para el ejercicio 2.	163
<b>Figura 6.21.</b> Compuerta AND para el ejercicio 3.	163
<b>Figura 6.22.</b> Compuerta OR para el ejercicio 4.	164
<b>Figura 6.23.</b> Compuerta OR para el ejercicio 5.	164
<b>Figura 6.24.</b> Circuito para el ejercicio 6.	164
<b>Figura 6.25.</b> Circuito para el ejercicio 7.	164
<b>Figura 7.1.</b> Implementación de una función en un circuito en tres bloques.	170
<b>Figura 7.2.</b> Circuito de entrada de la función del ejemplo 1.	171

<b>Figura 7.3.</b> Circuito lógico de la función del ejemplo 1.	172
<b>Figura 7.4.</b> Circuito de salida que comanda una alarma.	173
<b>Figura 7.5.</b> Montaje en la <i>protoboard</i> del ejemplo 1, el de la función de la alarma.	173
<b>Figura 7.6.</b> Circuito para la función del ejemplo 2.	174
<b>Figura 7.7.</b> Montaje en la <i>protoboard</i> para la función del ejemplo 2.	175
<b>Figura 7.8.</b> Circuito eléctrico que representa una compuerta OR-EX de dos entradas.	176
<b>Figura 7.9.</b> Compuerta OR-EX: a) símbolo estándar, b) símbolo normalizado y c) funciones lógicas.	176
<b>Figura 7.10.</b> Circuito compuesto para la compuerta OR-EX.	177
<b>Figura 7.11.</b> Distribución de terminales del circuito integrado 74LS86.	178
<b>Figura 7.12.</b> Circuito eléctrico que representa una compuerta NOR-EX de dos entradas.	178
<b>Figura 7.13.</b> Compuerta NOR-EX: a) símbolo estándar, b) símbolo normalizado y c) funciones lógicas.	179
<b>Figura 7.14.</b> Circuito compuesto para la compuerta NOR-EX.	179
<b>Figura 7.15.</b> Esquema para el ejercicio 6.	181
<b>Figura 7.16.</b> Esquema para el ejercicio 7.	181
<b>Figura 7.17.</b> Esquema para el ejercicio 8.	182
<b>Figura 7.18.</b> Esquema para el ejercicio 9.	182
<b>Figura 7.19.</b> Esquema para el ejercicio 10.	182
<b>Figura 8.1.</b> Ley asociativa para la compuerta AND: a) $F = xyz$ . b) $F = (xy)z$ . c) $F = x(yz)$ .	188

<b>Figura 8.2.</b> Ley asociativa para la compuerta OR: a) $F = x + y + z$ . b) $F = (x + y) + z$ . c) $F = x + (y + z)$ .	188
<b>Figura 8.3.</b> Ley conmutativa para la compuerta AND.	188
<b>Figura 8.4.</b> Ley conmutativa para la compuerta OR.	189
<b>Figura 8.5.</b> Comportamiento de las compuertas AND y OR para una entrada con 0.	189
<b>Figura 8.6.</b> Comportamiento de las compuertas AND y OR para una entrada con 1.	189
<b>Figura 8.7.</b> El ingreso de una misma variable a las entradas de las compuertas AND u OR produce la misma salida.	190
<b>Figura 8.8.</b> Ingreso de una variable y su complemento a las compuertas AND y OR.	190
<b>Figura 8.9.</b> Teorema de la involución.	191
<b>Figura 8.10.</b> Circuito equivalente del teorema de DeMorgan para la compuerta NOR.	192
<b>Figura 8.11.</b> Circuito equivalente del teorema de DeMorgan para la compuerta NAND.	192
<b>Figura 8.12.</b> Implementación del circuito para la función del ejemplo 3.	195
<b>Figura 8.13.</b> Circuito reducido para la función del ejemplo 3.	196
<b>Figura 8.14.</b> Circuitos equivalentes para el inversor. En la figura: a) inversor, b) con compuerta NAND, c) con compuerta NOR.	201
<b>Figura 8.15.</b> Circuito equivalente para la compuerta OR usando NOR.	201
<b>Figura 8.16.</b> Circuito equivalente para la compuerta AND con solo NAND.	201

<b>Figura 8.17.</b> Circuito equivalente para la compuerta NOR con solo NAND.	202
<b>Figura 8.18.</b> La compuerta OR-EX como búfer.	202
<b>Figura 8.19.</b> La compuerta OR-EX como inversor.	202
<b>Figura 8.20.</b> Comparación entre una función de pocos literales y una expandida solo con compuertas NOR.	204
<b>Figura 8.21.</b> Implementación del circuito de la función del ejemplo 9.	205
<b>Figura 8.22.</b> Aplicación del álgebra booleana en la función anterior. El corchete rojo indica involución.	206
<b>Figura 8.23.</b> Resultado final de la implementación del ejemplo 9, solo con compuertas NOR.	206
<b>Figura 8.24.</b> Implementación de la función $F = A + B' C$ original y con solo compuertas NAND.	207
<b>Figura 8.25.</b> Implementación del circuito de la función original del ejemplo 11.	208
<b>Figura 8.26.</b> Aplicación del álgebra de Boole en la función para hallar equivalentes del teorema de DeMorgan.	208
<b>Figura 8.27.</b> Circuito final para el ejemplo 11, solo con compuertas NAND.	209
<b>Figura 8.28.</b> Compuertas de cuatro entradas para el ejercicio 8.	211
<b>Figura 8.29.</b> Circuito lógico para el ejercicio 9.	212
<b>Figura 8.30.</b> Circuito para el ejercicio 14.	212
<b>Figura 9.1.</b> Diferentes geometrías de los mapas de Karnaugh.	218
<b>Figura 9.2.</b> Ubicación del mintérmino 0 en el mapa de Karnaugh.	219



<b>Figura 9.3.</b> El mapa de Karnaugh sin fin tanto a) horizontal como b) vertical.	221
<b>Figura 9.4.</b> Ya que el mapa de Karnaugh es una tabla sin fin, se pueden considerar réplicas continuas y sus esquinas son consecutivas.	221
<b>Figura 9.5.</b> Forma adecuada de agrupar 1s: a) para uno, dos y cuatro 1s; b) para ocho 1s; c) para dieciséis 1s.	222
<b>Figura 9.6.</b> El carácter de tabla sin fin permite: a) el agrupamiento de 1s en las esquinas; b) grupo de 1s continuos en bordes.	222
<b>Figura 9.7.</b> Ejemplo de aplicación de la primera regla para el mapa de Karnaugh.	224
<b>Figura 9.8.</b> Reducción de la función $F = \Sigma(0, 2, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15)$ .	226
<b>Figura 9.9.</b> Reducción de la función del ejemplo 7 con la condición <i>no importa</i> .	227
<b>Figura 9.10.</b> Uso de los mapas de Karnaugh con disposición diferente en la numeración para obtener compuertas OR-EX.	227
<b>Figura 9.11.</b> Simplificación mediante compuertas NOR-EX.	228
<b>Figura 9.12.</b> Mapa de Karnaugh para la simplificación de la función del ejemplo 8.	228
<b>Figura 9.13.</b> Mapa de Karnaugh para los máx términos.	229
<b>Figura 9.14.</b> Simplificación de la función del ejemplo 10.	230
<b>Figura 9.15.</b> Implementación solo con compuertas NAND para la función del ejemplo 10.	230
<b>Figura 9.16.</b> Mapas de Karnaugh para los máx términos del ejemplo 11.	231

<b>Figura 9.17.</b> Circuito para el ejemplo 11.	231
<b>Figura 9.18.</b> Disposición de mintérminos para el mapa de Karnaugh de 5 variables.	232
<b>Figura 9.19.</b> Solución de la función del ejemplo 12 para 5 variables en el mapa de Karnaugh.	232
<b>Figura 10.1.</b> Esquema normal de la lógica digital para una salida.	241
<b>Figura 10.2.</b> Esquema de la lógica combinacional.	241
<b>Figura 10.3.</b> Componentes de una suma.	242
<b>Figura 10.4.</b> Circuito del sumador medio.	243
<b>Figura 10.5.</b> Símbolo para el sumador completo.	244
<b>Figura 10.6.</b> a) Mapa de Karnaugh en formato OR-EX para solucionar $S$ y b) mapa de Karnaugh para simplificar $C_o$ .	245
<b>Figura 10.7.</b> a) Circuito para el sumador completo y b) su símbolo alternativo.	245
<b>Figura 10.8.</b> a) Esquema del sumador de 4 bits y b) circuito integrado sumador 74LS83.	246
<b>Figura 10.9.</b> Implementación del sumador de cuatro bits.	246
<b>Figura 10.10.</b> Componentes de una resta.	247
<b>Figura 10.11.</b> Circuito del restador medio.	248
<b>Figura 10.12.</b> Símbolo del restador completo.	248
<b>Figura 10.13.</b> Circuito sumador/restador de cuatro bits, a partir del circuito integrado 74LS83.	250
<b>Figura 10.14.</b> Simplificación de las funciones del conversor de código binario a código de Gray. a) MK normal para hallar la función de $w$ . b) MK de OR-EX para hallar la función de $x$ . c)	

MK normal para hallar la función de $y$ . d) MK de OR-EX para hallar la función de $z$ .	252
<b>Figura 10.15.</b> Circuito conversor de código binario a código de Gray.	252
<b>Figura 10.16.</b> Operación para la conversión de código binario a código de Gray.	253
<b>Figura 10.17.</b> Mapas de Karnaugh correspondientes a la conversión de BCD natural a BCD Aiken.	254
<b>Figura 10.18.</b> Algunas presentaciones comerciales de <i>displays</i> de LEDS.	255
<b>Figura 10.19.</b> Disposición de LEDS para conformar una plantilla de caracteres.	256
<b>Figura 10.20.</b> Presentación circuital de los <i>displays</i> : a) disposición de los LEDS; b) ánodo común; c) cátodo común.	256
<b>Figura 10.21.</b> <i>Displays</i> alfanuméricos de 14 y 16 segmentos.	257
<b>Figura 10.22.</b> Caracteres a generar del ejemplo 1.	257
<b>Figura 10.23.</b> Mapas de Karnaugh para el generador de caracteres del ejemplo 1.	259
<b>Figura 10.24.</b> Circuito para la función de salida del segmento $a$ .	260
<b>Figura 10.25.</b> Disposición de los terminales de los circuitos integrados decodificadores de código BCD a <i>displays</i> de 7 segmentos a) para ánodo común y b) para cátodo común. c) Salidas del <i>display</i> que se producirían en cada combinación de entrada.	261
<b>Figura 10.26.</b> Decodificador para caracteres hexadecimales: a) disposición de los terminales del circuito integrado; b) salidas del <i>display</i> que se producirían en cada combinación de entrada.	262

<b>Figura 10.27.</b> Proceso para la corrección de una suma en BCD cuando hay acarreo.	264
<b>Figura 10.28.</b> Mapas de Karnaugh para el corrector $K$ de la suma en BCD.	264
<b>Figura 10.29.</b> Circuito corrector para el sumador BCD.	265
<b>Figura 10.30.</b> Solución del ejemplo 3 para el caso de los votantes.	266
<b>Figura 10.31.</b> Circuito para la solución del proceso de votación porcentual.	266
<b>Figura 10.32.</b> Caracteres para el ejercicio 6.	267
<b>Figura 10.33.</b> Caracteres para el ejercicio 7.	267
<b>Figura 11.1.</b> Esquema de un bloque regular para un decodificador.	273
<b>Figura 11.2.</b> Esquema del decodificador del ejemplo 1.	274
<b>Figura 11.3.</b> Circuito del decodificador $3 \times 8$ .	275
<b>Figura 11.4.</b> Decodificadores comerciales: a) $4 \times 16$ ; b) $3 \times 8$ ; c) dual de $2 \times 4$ .	276
<b>Figura 11.5.</b> Sumador completo implementado con un decodificador 74LS138.	277
<b>Figura 11.6.</b> Esquemas de multiplexores: a) DMUX de $1 \times 4$ ; b) DMUX de $4 \times 2$ .	278
<b>Figura 11.7.</b> Esquema de un demultiplexor usado en telecomunicaciones.	278
<b>Figura 11.8.</b> Multiplexores: a) esquema del MUX $4 \times 1$ con b) símbolo normalizado; c) esquema del MUX de $2 \times 1$ con d) símbolo normalizado.	279
<b>Figura 11.9.</b> Circuito lógico para un MUX de $4 \times 1$ .	280

<b>Figura 11.10.</b> Símbolo esquemático de un MUX usado en telecomunicaciones.	281
<b>Figura 11.11.</b> Aplicación del par MUX-DMUX en una comunicación.	281
<b>Figura 11.12.</b> Forma de tabular una función con un MUX.	283
<b>Figura 11.13.</b> Solución lógica para el ejemplo 3 de implementación de función con MUX.	283
<b>Figura 11.14.</b> Implementación del circuito lógico para la función del ejemplo 4.	285
<b>Figura 11.15.</b> a) Esquema lógico, con su respectiva tabla, del codificador de sistema octal a binario. b) Tabla de verdad del codificador.	286
<b>Figura 11.16.</b> a) Circuito lógico de un codificador de código decimal a BCD. b) Tabla de verdad.	287
<b>Figura 11.17.</b> Circuito decodificador para el ejercicio 7.	289
<b>Figura 12.1.</b> Esquema de un circuito realimentado.	295
<b>Figura 12.2.</b> Arreglo circuital de FF RS con compuertas NAND.	296
<b>Figura 12.3.</b> Análisis del funcionamiento de un FF RS con compuertas NAND en seis pasos, para obtener la tabla de verdad.	297
<b>Figura 12.4.</b> a) Presentación comercial del FF RS 74LS279 y b) su respectiva tabla de verdad.	299
<b>Figura 12.5.</b> Circuito antirrebote para usar en circuitos precisos como procesadores.	299
<b>Figura 12.6.</b> Análisis de funcionamiento de un FF RS con compuertas NOR para obtener la tabla de verdad.	300

<b>Figura 12.7.</b> a) Circuito esquemático del FF RS con entrada de reloj y de control y b) su símbolo.	301
<b>Figura 12.8.</b> a) Esquema básico del FF RS y b) su símbolo.	302
<b>Figura 12.9.</b> El mapa de Karnaugh y la función simplificada, llamada ecuación de estado.	304
<b>Figura 12.10.</b> a) Circuito básico, b) símbolo y c) tabla de verdad del FF D.	305
<b>Figura 12.11.</b> Tabla de estado, mapa de Karnaugh y símbolo para una presentación del FF D.	306
<b>Figura 12.12.</b> Símbolo y tabla de verdad para el FF JK.	307
<b>Figura 12.13.</b> Tabla de verdad, mapa de Karnaugh y ecuación de estado resultante para el FF JK.	308
<b>Figura 12.14.</b> a) Circuito de un oscilador de onda cuadrada con sus señales de onda. b) Esquema del Amp Op LM741.	310
<b>Figura 12.15.</b> Formas de onda del oscilador para cálculos.	311
<b>Figura 12.16.</b> Interior del circuito integrado LM555 y su presentación.	312
<b>Figura 12.17.</b> Configuración del circuito astable con el LM555.	313
<b>Figura 12.18.</b> Formas de onda sobre el condensador y la salida del LM555.	314
<b>Figura 12.19.</b> Solución del ejemplo 2 para el circuito astable.	315
<b>Figura 12.20.</b> Circuito astable para lograr un ciclo útil del 50 % con el LM555.	316
<b>Figura 12.21.</b> Circuito monoestable para 25 segundos con el LM555.	317

<b>Figura 12.22.</b> Representación de los sistemas a) asíncronos y b) síncronos.	318
<b>Figura 12.23.</b> Disposición de tres FF tipo D para obtener un contador binario y un divisor de frecuencia.	319
<b>Figura 12.24.</b> Diagrama de tiempos para el circuito de la figura 12.23.	319
<b>Figura 12.25.</b> Contador binario ascendente con FF JK.	320
<b>Figura 12.26.</b> Diagrama de tiempos para el circuito de la figura 12.25.	321
<b>Figura 12.27.</b> Composición interna del contador binario 74LS93.	322
<b>Figura 12.28.</b> Ejemplo de conexión del integrado 74LS93 para el contador de 0 a 9.	323
<b>Figura 12.29.</b> Diagrama de tiempos para la programación de conteo de 0 a 9 con el circuito integrado 74LS93.	323
<b>Figura 12.30.</b> Esquema de conexión para el ejemplo 3.	324
<b>Figura 12.31.</b> Diagrama de tiempo del ejemplo 3 para el MOD 13.	325
<b>Figura 12.32.</b> Retardos debidos a cada FF en la lógica asíncrona.	326
<b>Figura 12.33.</b> Mapas de Karnaugh y ecuaciones resultantes para el ejemplo 4.	329
<b>Figura 12.34.</b> Circuito del secuenciador del ejemplo 4.	329
<b>Figura 12.35.</b> Esquema de implementación de un contador síncrono de 0 a 999 con el CD4520B.	331
<b>Figura 12.36.</b> Esquema de un registro.	332
<b>Figura 12.37.</b> Registro de desplazamiento universal.	332

<b>Figura 12.38.</b> Distribución de terminales del registro 74LS595.	333
<b>Figura 12.39.</b> Presentación externa del tacómetro.	334
<b>Figura 12.40.</b> Componentes del tacómetro. Se muestra el optoacoplador en perspectiva.	335
<b>Figura 12.41.</b> Diagrama en bloques del funcionamiento del circuito electrónico.	335
<b>Figura 12.42.</b> Temporizador de 10 segundos.	336
<b>Figura 12.43.</b> Medidas sugeridas para la rueda de sensado.	336
<b>Figura 12.44.</b> a) Contador BCD de tres dígitos. b) Decodificador de 7 segmentos.	337
<b>Figura 12.45.</b> <i>Display</i> de tres dígitos BC56-12.	337
<b>Figura 12.46.</b> Circuito de sensado en la rueda.	338
<b>Figura 12.47.</b> Circuito de visualización.	339
<b>Figura 12.48.</b> Presentación externa del dado digital y la distribución de LEDS correspondiente, con su denominación.	340
<b>Figura 12.49.</b> Mapas de Karnaugh para las salidas de la tabla de verdad del dado digital.	341
<b>Figura 12.50.</b> Circuito de ingreso y conteo para el dado digital.	341
<b>Figura 12.51.</b> Circuito lógico para el dado digital.	342
<b>Figura 12.52.</b> Estructura de un motor paso a paso y sus tipos comerciales.	343
<b>Figura 12.53.</b> Disposición de las bobinas con relación al rotor del motor paso a paso.	344
<b>Figura 12.54.</b> a) Circuito de amplificación y protección al usar bobinas. b) El esquema del ULN2003.	345



**Figura 12.55.** Mapas de Karnaugh para el circuito lógico del motor paso a paso.

346

**Figura 12.56.** Circuito de implementación de un *driver* para motor paso a paso.

347



# Tablas

<b>Tabla 2.1.</b> Funciones de conversión con los tres sistemas de hojas de cálculo.	75
<b>Tabla 2.2.</b> Algunas funciones lógicas con las hojas de cálculo.	76
<b>Tabla 2.3.</b> Equivalentes de algunos números de base 10 en binario, octal y hexadecimal.	80
<b>Tabla 4.1.</b> Múltiplos y submúltiplos usados en electrónica.	105
<b>Tabla 4.2.</b> Valores de voltaje a aplicar a los LEDS, dependiendo del color.	111
<b>Tabla 5.1.</b> Código de Gray.	130
<b>Tabla 5.2.</b> Código de exceso 3.	132
<b>Tabla 5.3.</b> Tabla de caracteres ASCII imprimibles.	133
<b>Tabla 5.4.</b> Extensión de los caracteres en el código ASCII.	134
<b>Tabla 5.5.</b> Ejemplo de matriz para corregir errores.	138
<b>Tabla 5.6.</b> Ejemplo de matriz con error en la fila 3, columna 5.	139
<b>Tabla 5.7.</b> Matriz del ejemplo corregida.	139
<b>Tabla 6.1.</b> Tabla de verdad para la compuerta AND de dos y tres entradas.	152
<b>Tabla 6.2.</b> Tabla de verdad para la compuerta OR de dos y tres entradas.	154

<b>Tabla 6.3.</b> Tabla de verdad para la compuerta YES (búfer).	155
<b>Tabla 6.4.</b> Tabla de verdad para la compuerta NOT (inversor).	157
<b>Tabla 6.5.</b> Tabla de verdad para la compuerta NAND de dos y tres entradas.	158
<b>Tabla 6.6.</b> Tabla de verdad para la compuerta NOR con dos y tres entradas.	160
<b>Tabla 7.1.</b> Tabla de verdad para una compuerta OR-EX de dos entradas.	176
<b>Tabla 7.2.</b> Tabla de verdad para una compuerta OR-EX de tres entradas.	177
<b>Tabla 7.3.</b> Tabla de verdad para una compuerta NOR-EX de dos entradas.	179
<b>Tabla 8.1.</b> Tabla de verdad para el teorema de DeMorgan en NOR.	192
<b>Tabla 8.2.</b> Tabla de verdad para el teorema de DeMorgan en NAND.	192
<b>Tabla 8.3.</b> Tabla de verdad para el ejemplo 4.	197
<b>Tabla 8.4.</b> Forma de hallar los mintérminos de una función.	198
<b>Tabla 8.5.</b> Tabla de verdad para el ejemplo 6.	199
<b>Tabla 9.1.</b> Tabla de verdad del ejemplo 1.	218
<b>Tabla 9.2.</b> Tabla de verdad para la función $F = a'c + b'c'$ y su respectivo mapa de Karnaugh.	219
<b>Tabla 9.3.</b> Tabla de verdad y mapa de Karnaugh del ejemplo 3.	220
<b>Tabla 9.4.</b> Tabla de verdad de la función $F(a, b, c, d) = \Sigma(2, 6, 9, 11, 13, 15)$ .	225
<b>Tabla 10.1.</b> Tabla de verdad del sumador medio ( <i>half adder</i> ).	243
<b>Tabla 10.2.</b> Tabla de verdad del sumador completo ( <i>full adder</i> ).	244

<b>Tabla 10.3.</b> Tabla de verdad del restador medio.	247
<b>Tabla 10.4.</b> Tabla de verdad del restador completo.	249
<b>Tabla 10.5.</b> Tabla de verdad para diseñar el conversor de código binario a código de Gray.	251
<b>Tabla 10.6.</b> Tabla de verdad para la conversión de BCD natural a BCD Aiken.	254
<b>Tabla 10.7.</b> Tabla de verdad del ejemplo 1 para generar caracteres.	258
<b>Tabla 10.8.</b> Tabla de verdad del corrector BCD del ejemplo 2.	263
<b>Tabla 11.1.</b> Tabla de verdad de un decodificador $3 \times 8$ .	274
<b>Tabla 11.2.</b> Tabla de verdad para un MUX de $4 \times 1$ con habilitación.	280
<b>Tabla 11.3.</b> Tabla de verdad del ejemplo 3 con MUX.	282
<b>Tabla 11.4.</b> Tabla de verdad para el ejemplo 4 con MUX.	284
<b>Tabla 11.5.</b> Tabla para la distribución de las entradas con la variable $W$ .	284
<b>Tabla 12.1.</b> Tabla de verdad para el FF de RS con NAND.	298
<b>Tabla 12.2.</b> Tabla de verdad del FF RS con compuertas nor.	301
<b>Tabla 12.3.</b> Tabla de verdad para el FF RS.	302
<b>Tabla 12.4.</b> Tabla de verdad simplificada para el FF RS con compuertas NOR.	303
<b>Tabla 12.5.</b> Tabla de estado del FF RS.	303
<b>Tabla 12.6.</b> Tablas de estado y de excitación para el FF RS.	304
<b>Tabla 12.7.</b> Tablas de estado y de excitación del FF D.	306
<b>Tabla 12.8.</b> Tablas de estado y de excitación para el FF JK.	309
<b>Tabla 12.9.</b> Tabla de excitación del FF D y tabla de excitación del ejemplo 4.	327

<b>Tabla 12.10.</b> Tabla de verdad para el ejemplo 4.	328
<b>Tabla 12.11.</b> Tabla de excitación de un contador síncrono BCD.	330
<b>Tabla 12.12.</b> Tabla de verdad para el dado digital.	340
<b>Tabla 12.13.</b> Diagrama de estado, tabla de excitación del FF JK y tabla de excitación de la secuencia del motor paso a paso.	346